

Rolf-Dieter Klein

CRT-Controller unterstützt Grafikfunktionen

Bisherige CRT-Controller waren überwiegend textorientiert. Grafische Darstellungen mußte die Zentraleinheit aufbereiten. Dadurch ließen sich nur mäßige Geschwindigkeiten erzielen. Der sogenannte Grafik-Display-Prozessor (GDP) – ein kürzlich entwickelter LSI-Baustein – setzt hier neue Maßstäbe. Neben einem Zeichengenerator enthält er einen Vektorgenerator, der bis zu 1,3 Mio. Punkte/s erzeugen kann.

1 Interner Aufbau

Die Bilder 1 und 2 zeigen Blockschaltung und Anschlußbelegung des Grafik-Display-Prozessors. Der Baustein besitzt ein Prozessor- und ein Display-Interface. Das Prozessor-Interface benötigt die Signale \bar{E} , R/\bar{W} , $A 0...3$ und $D 0...7$. Es läßt sich an praktisch alle gängigen Mikroprozessoren anschließen. Vom Prozessor-Interface aus können verschiedene interne Register beschrieben oder gelesen werden: CMD, STATUS, CTRL1, CTRL2, DELTAX, DELTAY, CSIZE, X, Y, XLP und YLP.

Der GDP übernimmt die komplette Steuerung des Bildwiederholerspeichers. Als Speicher lassen sich dynamische 16-Kx1-RAMs verwenden, wobei sogar das Multiplexen der Adressen für die CAS-/RAS-Steuerung der Controller durchführt.


Der Typ 9365 erlaubt zwei Betriebsarten: eine mit 256 x 256 Punkten, eine weitere mit 512 x 512 Punkten (Zeilensprungverfahren). Die Auswahl der Betriebsart geschieht über den Anschluß FMAT. Liegt er auf L, werden 256 x 256 Punkte adressiert, sonst 512 x 512 Punkte im Zeilensprungverfahren. Ein weiterer Typ der GDP-Serie (EF 9366) erlaubt die Darstellung von 512 x 256 Punkten ohne Zeilensprung. Die gemultiplexten Adressen gelangen über die Ausgänge DAD 0...6 an die RAM-Bausteine. Die Selektion geschieht über die Ausgänge MSL 0...3. Bei 256 x 256 Punkten werden nur vier RAM-Bausteine benötigt. Die Aufteilung der Punkte von Zeichen und Vektoren wird vom GDP automatisch vorgenommen, und durch die Ausgänge MSL werden die nötigen Bausteine ausgewählt. Dabei steht an MSL ein decodiertes Signal zur Verfügung. Im Modus „512 x 512“

werden 16 Bausteine benötigt, die in Gruppen zu acht zusammengefaßt werden. Die Selektion geschieht wieder über die Leitungen MSL 0...3, die diesmal aber ein undecodiertes Auswahlsignal beinhalten.

2 Minimalschaltung

Bild 3 zeigt ein praktisches Beispiel für den Anschluß des GDP an den Prozessor Z80. Es wurde der Modus „256 x 256“ gewählt, um die Minimal-konfiguration zu zeigen. Mit B1 und B2 wird der Datenbus der CPU gepuffert. Selektiert wird der Baustein über den Eingang \bar{E} . Am Vergleicher V1 läßt sich die Port-Adresse einstellen. Wird der Baustein selektiert, wird durch die Verknüpfung mit \bar{IORD} durch O1 erreicht, daß die Richtung des Bustreibers B1 vom Baustein 9365 zum CPU-Bus geschaltet wird. \bar{IORD} ist die Verknüpfung von \bar{RD} mit \bar{IORQ} , die bei den meisten Z80-Systemen schon vorhanden ist. \bar{IORW} ($\bar{WR} \vee \bar{IORQ}$) wird über einen Puffer direkt an den Eingang R/\bar{W} des GDP geführt.

 Der GDP besitzt einen IRQ-Ausgang zur Ausgabe einer Interrupt-Anforderung, der hier aber der Einfachheit halber nicht verwendet wurde. Der Bildteil besteht aus den RAMs und einer Ablaufsteuerung. Das System wird von einer Quarzfrequenz mit 6,9888 MHz getaktet. Zähler Z1 teilt den Takt durch vier und



Einige Möglichkeiten des Grafik-Display-Prozessors demonstriert dieses Bild: Schon mit einem einfachen Programm lassen sich Texte, vergrößerte und schräggestellte Zeichen, ruhende und bewegte Objekte darstellen

zählt von 12 bis 15. Sein Ausgangssignal gelangt über zwei Invertierer an den Takteingang des GDP. Außerdem wird es auf die ODER-Gatter O3, O4, O5 und O6 geleitet und mit den Ausgängen MSL verknüpft. Es wird immer dann ein $\overline{\text{RAS}}$ -Signal am Ausgang der ODER-Gatter erzeugt, wenn der Ausgang 16 und der entsprechende MSL-Ausgang des GDP auf L sind. Beim Auslesen eines Bildes werden alle $\overline{\text{RAS}}$ -Eingänge der Speicher getaktet, beim Schreiben nur diejenigen, bei denen ein Punkt gesetzt oder gelöscht wird. Ob gesetzt oder gelöscht wird, wird durch den Ausgang DIN bestimmt. Der Schreibzyklus wird durch DW angezeigt. Da mit einem gemultiplexten Adreßbus gearbeitet wird, ist noch ein weiteres Auswahlsignal nötig: CAS. Dieses Signal wird vom Ausgang des Invertierers I8 abgeleitet, der vom Übertragungssignal des Zählers Z1 kommt. Das Signal bewirkt auch, daß die Ausgangsdaten der RAMs in das Schieberegister geladen werden. Die Daten werden mit dem Zentraltakt aus dem Register geschoben und gelangen über das ODER-Gatter O2, mit dem sie nochmals mit dem Takt verknüpft werden, zum BAS-Mischer. Der BAS-Mischer verknüpft das Videosignal und das Synchronsignal des GDP zu einem normgerechten Fernsehsignal, das direkt auf einen Monitor geführt werden kann.

Weitere Signale, die hier nicht verwendet wurden, sind: $\overline{\text{MFree}}$, ein Ausgang des GDP, der dazu dient, um auch vom Prozessor aus Zugriff auf den Bildwiederholungspeicher zu haben. Nach einer DMA-Anforderung über den Kommandokanal zeigt $\overline{\text{MFree}}$ an, wann die Daten am Ausgang des RAMs in ein externes Register gespeichert werden können (danach kann sie der Prozessor auslesen). Die Adressen an DAD sind dabei die Schreibadressen.

$\overline{\text{White}}$ und LPCK sind Eingänge für den Anschluß eines Lichtgriffels. Bei der steigenden Flanke an LPCK wird die augenblickliche Position in spezielle Register gespeichert. $\overline{\text{White}}$ dient zur Steuerung des Videosignals, das z. B. auf „Hell“ gesetzt werden kann, um ein helles Feld auf dem Bildschirm für den Lichtgriffel zu erzeugen.

Das System läßt sich leicht auf Farbe oder Graustufen erweitern, indem weitere RAM-Ebenen vorgesehen werden. Es wird dann ein Ausgabe-Port vorgesehen, in dem vom Prozessor die gewünschte Farbe oder der Grauwert geschrieben wird. Die Ausgänge der Multiplexer steuern dann beim Einschreiben in das RAM die Auswahl der einzelnen Ebenen. Es werden also einfach die $\overline{\text{RAS}}$ -Eingänge gesteuert. Ausgangsseitig verwendet man mehrere Schieberegister.

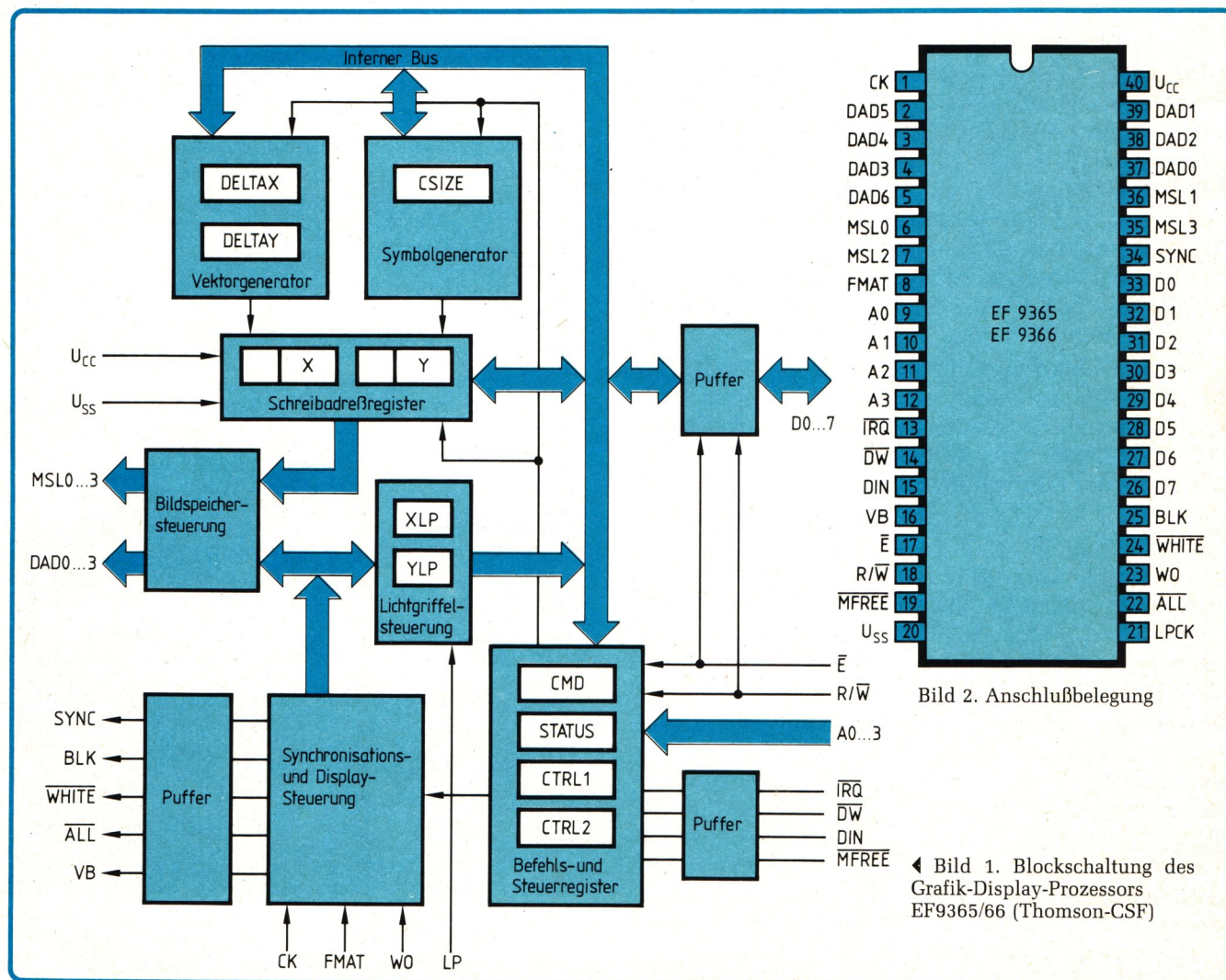


Bild 2. Anschlußbelegung

Bild 1. Blockschnitt des Grafik-Display-Prozessors EF9365/66 (Thomson-CSF)

ster, deren Ausgänge die einzelnen Farbausgänge bilden. Ihre Signale kann man an RGB leiten oder mit einem Widerstandsnetzwerk dem BAS-Signal beimischen, um Graustufen zu erzeugen. Von der Software wird dann zunächst eine Farbe vorgewählt und dann ein normaler Zugriff auf den GDP ausgeführt.

Eine weitere Möglichkeit ist die Verwirklichung von Hintergrundspeichern. Die Schaltung ist praktisch die gleiche wie bei Grau und Farbe, nur das Videosignal wird gleichwertig gemischt. Beim Einschreiben kann dann z. B. der Hintergrund ausgewählt und der feste Bildanteil gespeichert werden. Bewegte Teile werden im Vordergrund gespeichert und können dort einfacher manipuliert werden, als wenn sie dauernd mit festen Bildteilen kollidieren. Allerdings ist diese Arbeitsweise beim GDP nicht

nötig, da er gerade für bewegte Grafik sehr gut geeignet ist.

3 Programmierung

Tabelle 1 zeigt eine Übersicht über alle Register. Von theoretisch 16 adressierbaren Registern sind nur zwölf belegt. Das wichtigste ist Register 0, über das beim Lesen die Statusinformation und beim Schreiben Befehle und ASCII-Zeichen übergeben werden. Tabelle 2 zeigt eine Übersicht über alle Befehle. Die Codes 20H (H steht für hexadezimal bzw. sedezimal) bis 7FH sind mit dem normalen ASCII-Zeichensatz belegt; 0...0FH sind mit verschiedenen Befehlen wie „Löschen des Bildschirms“, „Pen down“, „Pen up“, „löschender oder schreibender Zugriff“ belegt. 10H...1FH sind Vektorbefehle. Bei Vektorzeichnun-

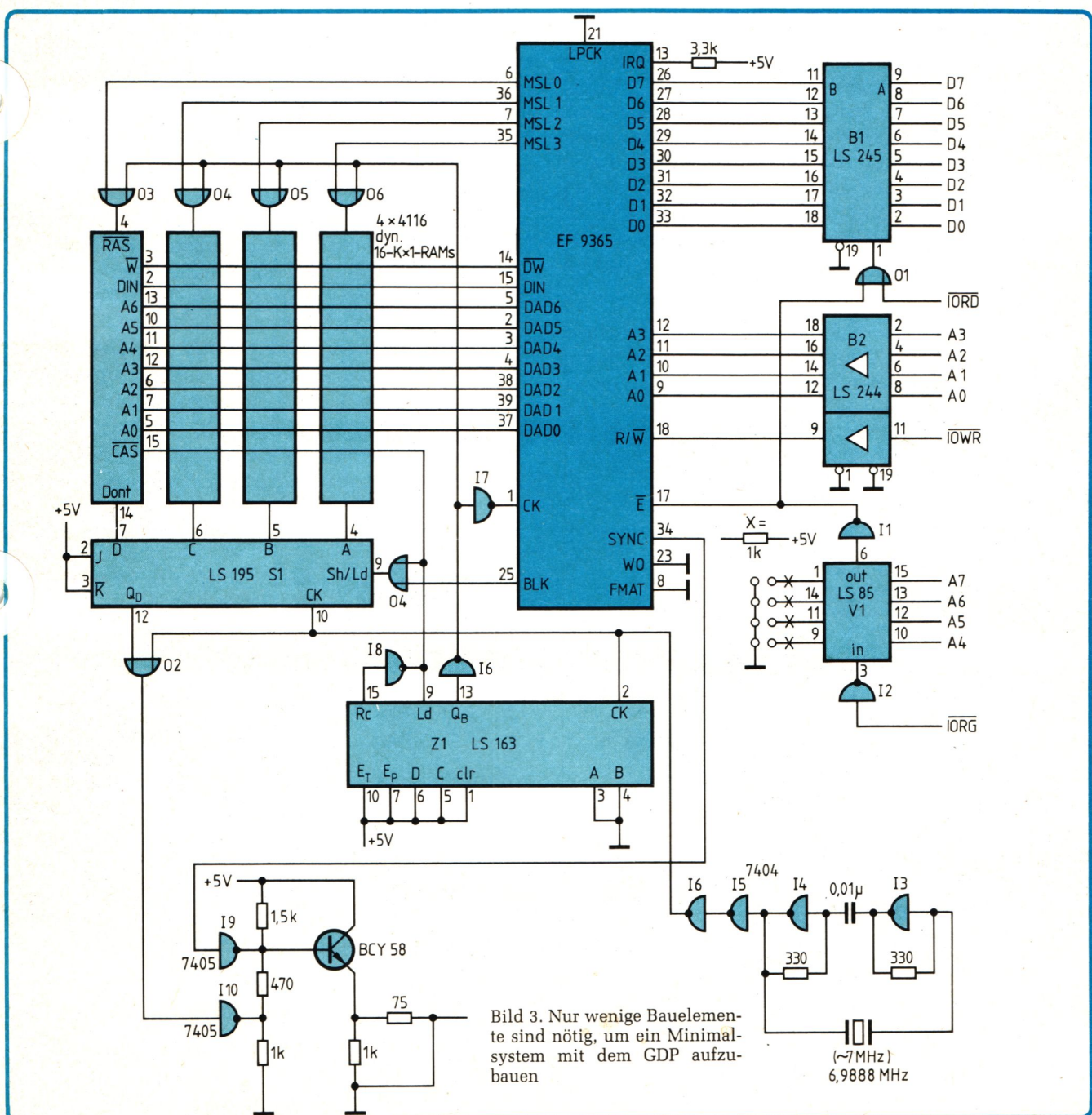


Tabelle 2. Befehlsübersicht ►

Tabelle 1. Register des Grafik-Display-Prozessors

ADDRESS REGISTER					REGISTER FUNCTIONS		Number of bits
Binary					Read R/W = 1	Write R/W = 0	
A3	A2	A1	A0	Hexa			
0	0	0	0	0	STATUS	CMD (Command)	8
0	0	0	1	1	CTRL 1 (Write control and interrupt control)		7
0	0	1	0	2	CTRL 2 (Vector and symbol type control)		4
0	0	1	1	3	CSIZE (Character size)		8
0	1	0	0	4	Not used		—
0	1	0	1	5	DELTAX		8
0	1	1	0	6	Not used		—
0	1	1	1	7	DELTAY		8
1	0	0	0	8	X Most significant bits		4
1	0	0	1	9	X Least significant bits		8
1	0	1	0	A	Y Most significant bits		4
1	0	1	1	B	Y Least significant bits		8
1	1	0	0	C	XLP (Light-pen)	Not used	7
1	1	0	1	D	YLP (Light-pen)	Not used	8
1	1	1	0	E	Not used		—
1	1	1	1	F	Not used		—

Auszug aus dem Originaldatenblatt

gen müssen zuvor immer die Register X und Y belegt sein. Sie sind 12 Bit lang. Bei 256 x 256 Punkten wären nur 8 Bit nötig und bei 512 x 512 nur 9 Bit, so daß 3 Bit eigentlich überflüssig sind. Doch damit hat es eine besondere Bewandnis: Wird der Bildadreßraum überschritten, so werden Vektoren zwar nicht mehr gezeichnet, doch die Eckpunkte dennoch korrekt behandelt. Damit kann in einem virtuellen Raum von 4096 x 4096 Punkten gearbeitet werden. Durch ein besonderes Statusbit kann dieser Modus auch abgeschaltet und die Bildfläche zyklisch geschlossen behandelt werden.

Für die Grundvektorbefehle ist ferner die Belegung der Register DELTAX und DELTAY nötig, die den Betrag in der jeweiligen Richtung festlegen. Vorzeichen werden erst bei den Vektorbefehlen angegeben.

Bild 4a zeigt die Codierung der Grundvektorbefehle (im Register CMD). Die Register X und Y sind

b3 b2 b1 b0	b7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	b6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	b5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	
	b4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F								
0 0 0 0	0	Set bit 1 of CTRL1: Pen select		Vector generation (for b2, b1, b0 see small vector definition)	SPACE	0	@	P	*	p															
0 0 0 1	1	Clear bit 1 of CTRL1: Eraser select				/	1	A	Q	a	q														
0 0 1 0	2	Set bit 0 of CTRL1: Pen/Eraser down select				"	2	B	R	b	r														
0 0 1 1	3	Clear bit 0 of CTRL1: Pen/Eraser up select				#	3	C	S	c	s														
0 1 0 0	4	Clear screen				\$	4	D	T	d	t														
0 1 0 1	5	X and Y registers reset to 0				%	5	E	U	e	u														
0 1 1 0	6	X and Y reset to 0 and clear screen				&	6	F	V	v	f														
0 1 1 1	7	Clear screen, set CSIZE to code "minimize" All other registers reset to 0 (except XLP, YLP)				'	7	G	W	g	w														
1 0 0 0	8	Light-pen initialization				(8	H	X	h	x														
1 0 0 1	9	Light-pen initialization)	9	I	Y	i	y														
1 0 1 0	A	5 x 8 block drawing (size according to CSIZE)				*		J	Z	j	z														
1 0 1 1	B	4 x 4 block drawing (size according to CSIZE)				+		K	[k	[
1 1 0 0	C	Screen scanning: Pen or Eraser as defined by CTRL1				<		L	\	l	\														
1 1 0 1	D	X registers reset to 0				=		M]	m]														
1 1 1 0	E	Y registers reset to 0				>		N	_	n	_														
1 1 1 1	F	Direct image memory access request for the next fire cycle.				/		?	o	—	o	☒													

SMALL VECTOR DEFINITION :

b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
1	Δx	1	Δy	1	Direction		

Dimension

Δx or Δy	Vector length
0	0 step
0	1 step
1	2 steps
1	3 steps

Direction

 
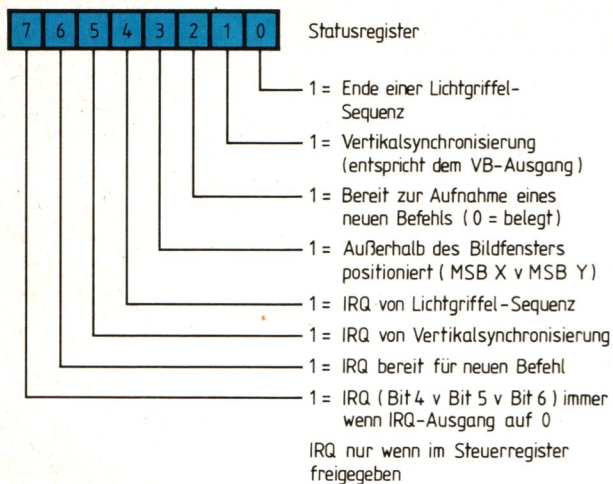


Bild 8. Die Abmessungen der dargestellten Zeichen bestimmt das CSIZE-Register

◀ Bild 5. Bedeutung der Statusregisterbits

 
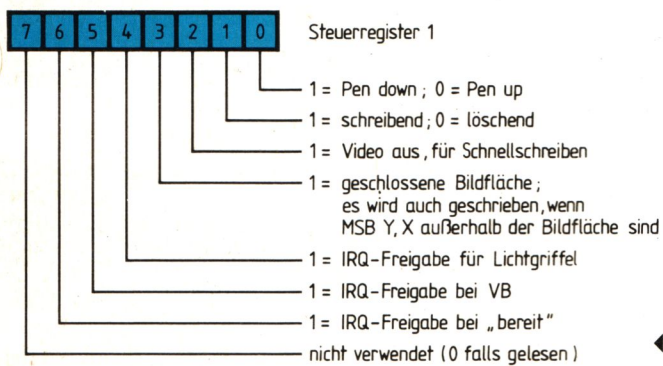


Bild 9. Bedeutung der Bits in den Lichtgriffelregistern XLP und YLP

◀ Bild 6. Bedeutung der Bits im Steuerregister 1

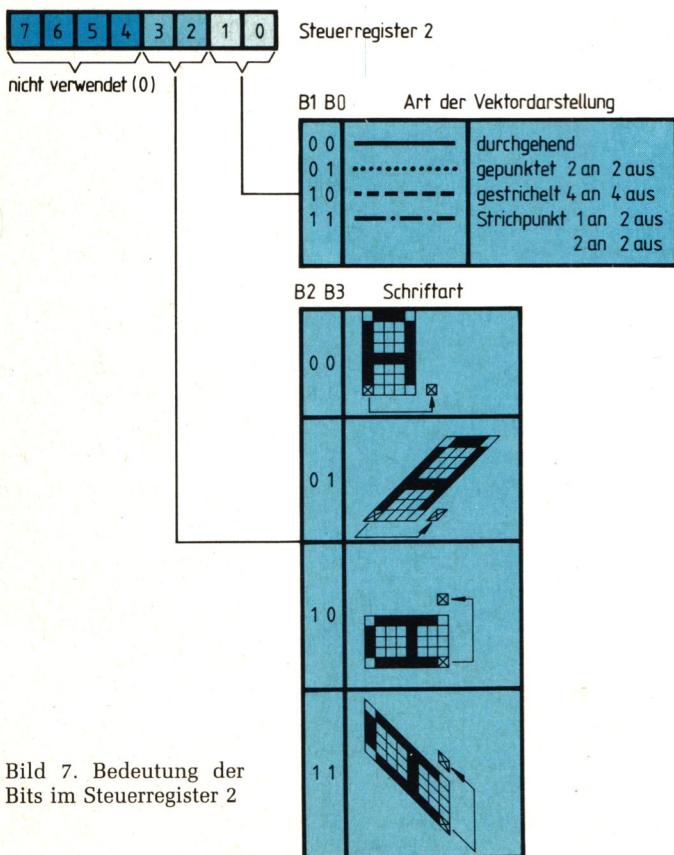


Bild 7. Bedeutung der Bits im Steuerregister 2



Rolf-Dieter Klein, geboren in Tettang/Bodensee, legte 1978 das Vordiplom an der TU München ab und studiert jetzt im siebten Semester Elektrotechnik. Er beschäftigt sich seit 1975 mit Mikrocomputern und arbeitet als freier Mitarbeiter in der Hard- und Softwareentwicklung sowie in der Systemgenerierung.
Hobby: Filmen
Telefon: (0 89) 3 51 94 16

Vor der Ausgabe eines Befehls oder vor dem Lesen eines Registers muß die CPU Bit 2 dieses Registers abfragen und so lange warten, bis es angibt, daß der GDP nicht mehr beschäftigt ist. Aus diesem Register können auch Informationen wie VG (Vertikal Blank) oder Interrupt-Zustände abgefragt werden. Dabei ist VB besonders von Nutzen, wenn man bei bewegten Bildern Einschreibvorgänge synchron zum Bildwechsel durchführen will.

Mit dem Steuerregister 1 (Control Register 1) können Interrupts freigegeben und Schreibarten festgelegt werden (Bild 6). Die Bits 0 und 1 können dabei auch durch die Kommandos 0, 1, 2, 3 belegt werden. Bit 3 ermöglicht ein Abschalten der Bildfläche für besonders hohe Schreibgeschwindigkeiten.

Bild 7 zeigt das Steuerregister 2 (Control Register 2). In Bit 0 und 1 wird die Vektordarstellung codiert, die von „durchgehend“ bis „strichpunktirt“ reicht

0100		.phex .pabs .loc 100h ; * Beispielprogramm ; * Rolf - Dieter Klein 25.1.81	0146		01 ;delta x,y set H=y L=x								
0100	C3 017F	jmp start ;hauptprogramm	0146	CD 0109	0call wait								
0103	C3 F003	ci: jmp 0f003h ;eingabe von Konsole nach a	0149	7D	0mov a,l								
0106	C3 F009	co: jmp 0f009h ;ausgabe auf Konsole von c ;insert vidins.asm ;insert videopackage	014A	D375	0out dellax								
0070		0port = 70h ;16 Adressen belegt von da ab	014C	7C	0mov a,n								
0070		0status=port	014D	D377	0out dellay								
0070		0cmd=port	014F	C9	0ret								
0071		0ctrl1=port+1			01 ;rechtheck: ;x,y auf linker unterer Ecke								
0072		0ctrl2=port+2 ;befehls Kanale	0150		0 ;h=hoehe l=breite								
0073		0esize=port+3 ;character size	0150	CD 0146	0call setdel ;dellax und dellay belegen								
0075		0deltax=port+5 ;Abstand x	0153	3E10	0mvi a,00010000b ;x>0 y=0								
0077		0dellay=port+7 ;Abstand y	0155	CD 0113	0call cmdout								
0078		0msbx=port+8 ;x register hoeherwertig	0158	3E12	0mvi a,00010010b ;x=0 y>0								
0079		0lsbx=port+9 ;x register niederwertig	015A	CD 0113	0call cmdout								
007A		0msby=port+0ah ;y register hoeherwertig	015D	3E16	0mvi a,00010110b ;x<0 y=0								
007B		0lsby=port+0bh ;y register niederwertig	015F	CD 0113	0call cmdout								
007C		0xlp=port+0ch ;x lightpen	0162	3E14	0mvi a,00010100b ;x=0 y<0								
007D		0ylp=port+0dh ;y lightpen	0164	C3 0113	0jmp cmdout ;ende rechtheck								
		01 ;apen=0 ;CMD Code Definitionen	0167		0line: ;zeile von links nach rechts								
0000		0eraset=1 ;eraser select	0167	CD 0109	0call wait								
0002		0endow=2 ;eraser/pen down	016A	7D	0mov a,l								
0003		0penup=3 ;eraser/pen up	016B	D375	0out dellax ;belegen nur x								
0004		0clear=4 ;clear screen	016D	3E10	0mvi a,00010000b ;nur dellax y=0 mit x>0								
0005		0resxy=5 ;reset x,y to 0	016F	C3 0113	0jmp cmdout								
0006		0rescl=6 ;reset x,y to 0 and clear screen			01 ;vektor: ;in a vorzeichenmaske								
0007		0lign=7 ;fall reg to 0,osize to min,clear screen	0172		0 ; 0 : x,y >0								
0008		0light=8 ;light pen init	0173	F5	0push psw								
0009		0light=9 ;light pen init	0173	CD 0146	0call setdel ;richtung belegen								
000A		0blank=0ah ;5 x 8 acc osize field	0176	F1	0pop psw								
000B		0sqr=0bh ;4 x 4 field	0177	07	0clc								
000C		0scan=0ch ;screen scanning acc pen,eraser	0178	E406	0ani 0110b ;maske								
000D		0resx=0dh ;reset x	017A	F611	0ori 00010001b ;Basis Befehl								
000E		0resy=0eh ;reset y	017C	C3 0113	0jmp cmdout								
000F		0dma=0fh ;dma req for next free cycle			01 ;start: ;init GDP								
0109		0wait: ;warten bis GDP fertig	017F	CD 0119	0call init								
0109	F5	0push psw	0182	3E22	0mvi a,22h ;CSIZE doppelt hohe u breite Sch								
010A		0..lp:			0184	CD 0126	0call setosi						
010A	DB70	0in status	0187	26E6	0mvi h,230 ;y								
010C	E404	0ani 00000100b ;busy flag	0189	2E0A	0mvi l,10 ;x								
010E	CA 010A	0jz ..lp ;low dann warten bis fertig	018B	CD 0137	0call setxy								
0111	F1	0pop psw	018E	21 0200	0lxi h,heading								
0112	C9	0ret ;ok fertig	0191	CD 012C	0call print ;Ausgabe Ueberschrift								
		01 ;in A Befehl der auf CMD ausgegeben			0194	3E23	0mvi a,23h ;zwei Breit x und drei y						
0113	CD 0109	0call wait ;warten bis GDP fertig mit vorgehenden			0196	CD 0126	0call setosi						
0116	D370	0out cmd ;ausgabe A			0199	3E64	0mvi a,0100 ;mode						
0118	C9	0ret			019B	CD 0109	0call wait						
0119		0init:			019E	D372	0out ctrl2						
0119	3E07	0mvi a,ctrl1					01A0	26C8	0mvi h,200				
011B	CD 0113	0call cmdout					01A2	2E0A	0mvi l,10				
011E	3E03	0mvi a,3 ;pen down, pen					01A4	CD 0137	0call setxy				
0120	CD 0109	0call wait					01A7	21 0295	0lxi h,subtitle				
0123	D371	0out ctrl1					01AA	CD 012C	0call print				
0125	C9	0ret							01AD	26C8	0mvi h,200 ;lxi h, besser aber hier wegen		
		01 ;set osize in akk							01AF	2E04	0mvi l,4 ;Verstaendnis mit mvi		
0126	CD 0109	0call wait							01B1	CD 0137	0call setxy		
0129	D373	0out osize							01B4	2630	0mvi h,48 ;hoehe		
012B	C9	0ret							01B6	2E76	0mvi l,118 ;breite		
		01 ;ausgabe von texten und cmd sequenzen							01B8	CD 0150	0call rechtheck ;umranden		
012C		0 ;hl zeigt auf den start des buffers									01B8	3E11	0mvi a,11h ;normale schrift
		0 ;0fh (dma) ist ende zeichen, da nicht							01BD	CD 0126	0call setosi		
		0 ;gebraucht wird.							01C0	3E00	0mvi a,0000 ;mode schrift		
012C	7E	0mov a,m							01C2	CD 0109	0call wait		
012D	FE0F	0cpi dma							01C5	D372	0out ctrl2		
012F	C8	0rz ;ende									01C7	26BC	0mvi h,188
0130	CD 0113	0call cmdout ;ausgabe des befehls							01C9	2E0A	0mvi l,10		
0133	23	0lxi h ;next adress							01CB	CD 0137	0call setxy		
0134	C3 012C	0jmp print ;bis 0fh kommt.							01CE	3E20	0mvi a,20h ;20h bis 3fh		
		01 ;ix und y belegen							01D0	0620	0mvi b,32		
		0 ;H=y und L=x msb auf 0 setzen							01D2	F5	0push psw		
0137	CD 0109	0call wait											
013A	AF	0xra a											
013B	D378	0out msbx											
013D	D37A	0out msby											
013F	7D	0mov a,l											
0140	D379	0out lsbx											
0142	7C	0mov a,h											
0143	D37B	0out lsby											
0145	C9	0ret											

und für alle Vektorbefehle gilt. Die Bits 2 und 3 bestimmen die Schriftart für den Zeichengenerator. Dabei kann zwischen „horizontal“ und „vertikal“ gewählt werden sowie zwischen „gerade“ und „kurv“. Geschrieben wird immer bei der aktuellen X/Y-Position. Nach dem Schreiben rückt die Position auf die markierte Stelle vor.

Ein Register, das auch für den Zeichengenerator Bedeutung hat, ist in Bild 8 dargestellt. Es bestimmt

die Abmessungen der Zeichen. Für jede Richtung, X und Y, kann ein eigener Vergrößerungsfaktor (1...16) programmiert werden. X- und Y-Vorschub werden immer entsprechend ausgeführt. Die Belegung der Lichtgriffelregister gibt Bild 9 wieder. Hier werden die Koordinaten in 4er-Schritten abgelegt. Ein Beispielprogramm zeigt Bild 10.

Literatur

[1] Datenblätter der Firma Thomson-CSF/ECIS

```

0103 C5      push b
0104 CD 0113 call cmdout
0107 C1      pop b
0108 F1      pop psw
0109 3C      lnr a
010A 05      der b
010B C2 0102 jnz ..lp
;
010E 2604    mvi h,100
010F 2E0A    mvi l,10
0112 CD 0137 call setxy
0115 3E40    mvi a,40h
0117 0620    mvi b,32
; ..lp1:
0119 F5      push psw
011A C5      push b
011B CD 0113 call cmdout
011D C1      pop b
011E F1      pop psw
011F 3C      lnr a
0120 05      der b
0121 C2 01E9 jnz ..lp1
;
0125 26AC    mvi h,172
0126 2E0A    mvi l,10
0127 CD 0137 call setxy
0128 3E60    mvi a,60h
0129 0620    mvi b,32
; ..lp2:
012B F5      push psw
012C C5      push b
012D CD 0113 call cmdout
012F C1      pop b
0130 F1      pop psw
0131 3C      lnr a
0132 05      der b
0133 C2 0266 jnz ..lp2
;
0137 3E03    mvi a,03h
0138 CD 0109 call wait
0139 0372    out ctr12
013A 26AA    mvi h,170
013B 2E00    mvi l,0
013C CD 0137 call setxy
013D 2EFF    mvi l,255
013E CD 0167 call line
;
0140 2644    mvi h,100
0141 2E00    mvi l,0
0142 CD 0137 call setxy
0143 2EFF    mvi l,255
0144 CD 0167 call line
;
; animated picture
0148 3E00    mvi a,0000b
0149 CD 0109 call wait
014A 0372    out ctr12
;
014C 2607    mvi h,135
014D 2E00    mvi l,0
014E 96E6    mvi b,230
;
; ..lpm:
0150 CD 0137 call setxy
0151 3E01    mvi a,01h
0152 CD 0113 call cmdout
0153 E5      push h
0154 C5      push b
0155 21 029D lxi h,fig
0156 CD 012C call print
0157 C1      pop b
0158 E1      pop h
;
; verschieben um eins nach rechts
015A 2C      lnr l
015B CD 0137 call setxy
;
015D 3E00    mvi a,pensel
015E CD 0113 call cmdout
015F E5      push h
0160 C5      push b
0161 21 029D lxi h,fig
0162 CD 012C call print
0163 C1      pop b
0164 E1      pop h
;
0166 E5      push h
0167 C5      push b
0168 7D      mov a,l
0169 E60F    ani 0fh
016A 2011    jrnz ..skp
; alle 16 mal

```

```

0264 7D      mov a,l
0265 C60B    adi 11
0266 6F      mov l,a
0267 7C      mov a,h
0268 C609    adi 9
0269 67      mov h,a
026A CD 0137 call setxy
026B 21 0200 lxi h,fig1
026C CD 012C call print
026D ..skp:
026E C1      pop b
026F E1      pop h
;
0271 11 0320 lxi d,000
0272 CD 0204 call warte
0273 05      der b
0274 C2 0238 jnz ..lpm
;
;
0278 CD F01E call 0f01eh
;monitor
;
0284 1B      warte:
0285 78      dox d
0286 B2      mov a,e
0287 C2 0204 jnz warte
0288 ret
;
;
; Texte und Daten
;
028B heading:
028C 474450202039 .ascii 'GDP 93\
028D 333635       \65'
028E 0F         .byte dma
;ende zeichen
028F 54686F6D736F .ascii 'Thomson'\
0290 6E         \
0291 0F         .byte dma
;
; Figure fuer animated picture
;
0292 fig:
0293 11 dx dx dy dy dir dir dir
;
0294 FA        .byte 1111010b
0295 D2        .byte 1010010b
0296 A9        .byte 1010101b
0297 F8        .byte 1111000b
0298 AD        .byte 1010101b
0299 04        .byte 1010100b
029A F8        .byte 1111000b
029B F8        .byte 1111000b
029C D2        .byte 1101001b
029D 00        .byte 1010000b
029E D4        .byte 1101000b
029F AD        .byte 1010101b
02A0 D4        .byte 1101000b
02A1 AF        .byte 1010111b
02A2 AE        .byte 1010110b
02A3 AC        .byte 1010100b
02A4 AE        .byte 1010110b
02A5 AA        .byte 1010100b
02A6 FE        .byte 1111110b
02A7 D6        .byte 1010110b
02A8 FE        .byte 1111110b
02A9 AC        .byte 1010100b
02AA AE        .byte 1010110b
02AB AA        .byte 1010100b
02AC FE        .byte 1111110b
02AD D6        .byte 1010110b
02AE FE        .byte 1111110b
02AF D6        .byte 1010110b
02B0 FE        .byte 1111110b
02B1 AC        .byte 1010100b
02B2 AE        .byte 1010110b
02B3 AA        .byte 1010100b
02B4 AE        .byte 1010110b
02B5 AB        .byte 1010101b
02B6 0F        .byte dma
;ende figure
;
02B8 fig1:
02B9 1010011b .byte 1010011b
02BA 1010011b .byte 1010011b
02BB 1010000b .byte 1010000b
02BC 1010101b .byte 1010101b
02BD 1010111b .byte 1010111b
02BE 1010110b .byte 1010110b
02BF dma
;
;
; end

```

Bild 10. Beispielprogramm für die Programmierung des Grafikprozessors, es beinhaltet einige nützliche Moduln zur Ansteuerung. Das Hauptprogramm erzeugt das Foto auf Seite 63. Im Listing sind die allgemein verwendbaren Moduln mit dem Zeichen @ versehen

11. Abb. 5.8 zeigt das Oszillogramm einer einzelnen Zeile. Dabei müssen dort Zeichen handen sein. Dazu wurde hier mit einem verzögerten Triggersignal gearbeitet und ge- nnt. d nun auf das Zeilensignal ohne Verzögerung getriggert, so ist die Zeile im Prinzip h so erkennbar, aber der Informationsinhalt nicht so klar zu sehen. Erscheint das Sig- wie angegeben, so muß auf dem Monitor bereits ein Bild sichtbar sein.

12. Ist die Tastatur nach dem vorherigen Abschnitt aufgebaut und stimmt die Schal- stellung, so müssen sich nun bei Vorhandensein des Monitorprogramms Befehle ein- en lassen und auf dem Bildschirm erscheinen. Nach dem RESET muß der Bildschirm nächst gelöscht werden und dann die Monitormeldung in der oberen Hälfte erschei- 1. Wird eine Taste der Tastatur betätigt, so muß der Befehl auf dem Bildschirm ausge- en werden. Test z. B. Eingabe der Sequenz:

D100 200cr

steht dabei für die Betätigung der Taste carriage return (Wagenrücklauf). Auf dem Bildschirm muß der Inhalt des Speicherbereichs 100 bis 200 in hexadezimaler reibweise ausgegeben werden, siehe auch den Softwareabschnitt zum Monitorpro- mm.

graphisches Datensichtgerät

essentlich mehr Möglichkeiten als das alphanumerische Sichtgerät bietet eines mit gra- ischen Fähigkeiten. Zum Glück gibt es heute sehr hoch integrierte Bausteine, die einen fbau sehr erleichtern. Wir verwenden einen sogenannten Graphik-Prozessor, den 9366, der neben den Bildsignalen auch Vektoren und Buchstaben in den Bildwieder- lspeicher einschreiben kann und dies sehr schnell.

Bei dem alphanumerischen Datensichtgerät wurde jedem Code in Speicher ein Zeichen dem Bildschirm zugeordnet. Ein Zeichen bestand aus mehreren Bildpunkten. Wir llen nun jedem Bit des Bildwiederholspeichers genau einen Punkt auf dem Bildschirm ordnen.

Dazu benötigt man natürlich einen viel größeren Bildwiederholspeicher. Sollen 512 mal 6 Punkte dargestellt werden, so werden 131072 Speicherzellen benötigt, also 128K Bit ($= 1024$).

Wenn man diesen Speicher in 8-er Gruppen aufteilt, so ergibt sich eine Kapazität von K Byte.

Bei unserem Datensichtgerät wollen wir noch einen Schritt weiter gehen: wir wollen r unabhängige Bildebenen darstellen. Abb. 5.3.21 zeigt das Schema. Dann kann man nlich in einer Bildebene ein Bild einschreiben und gleichzeitig eine andere betrachten. r benötigen somit 64K Byte Bildwiederholspeicher. Von den vier Bildebenen kann aber mer nur eine sichtbar sein. Sollen zwei scheinbar gleichzeitig abgebildet werden, so muß n sie schnell, am besten im 20ms-Takt hin- und herschalten. Nun aber zum Aufbau des Graphik-Datensichtgerätes.

 


Abb. 5.3.21 Bildebenen

 


Abb. 5.3.22 Die GDP64-Baugruppe

Abb. 5.3.22 zeigt den Anschluß an die Außenwelt. Die Leiterplatte GDP64 liefert mehrere Ausgangssignale. Zum einen das schon bekannte BAS-Signal, das an einem Mo- nitor oder HF-Modulator geleitet werden kann und die komplette Bildinformation bein- haltet. Dann sind aber noch die Signale Video, -HSYNC, -VSYNC, +5V und Takt heraus- geführt. Diese Leitungen können für spezielle Monitore oder HF-Modulatoren verwendet werden, die das BAS-Signal nicht direkt verarbeiten können.

Abb. 5.3.23 zeigt die Gesamtschaltung. Der Graphikprozessor steht im Mittelpunkt der Schaltung, links neben ihm befindet sich die Ansteuerschaltung zur Anpassung an den CPU-Bus, rechts der Bildwiederholspeicher und die Takterzeugung.

Die Schaltung arbeitet mit einem 14 MHz Takt, aus dem alle wichtigen Signale abgelei- tet werden. Der 74LS163 erzeugt daraus unter anderem einen 1.75 MHz Takt, der den EF 9366 versorgt. Der Bildwiederholspeicher besteht aus dynamischen Speichern des Typs 4164; hier können alle gängigen 64K x 1 Speicher verwendet werden, die einen 128 Refresh-Zyklus haben (im Datenblatt des Herstellers angegeben). Nicht verwenden kann man dynamische Speicher und einem 256-Refresh-Zyklus. Da auf dem freien Markt beide Speichertypen vorkommen, ist Vorsicht geboten. Die Speicher NEC 4164-2, Hitachi HM 4864, Mitsubishi MK 4164 sind z. B. für uns einsetzbar.

Der Begriff Refresh-Zyklus fiel soeben, was ist das. Wir hatten bisher nur sogenannte statische Speicher verwendet. Bei diesen Speichern geschieht die Informationsspeicherung mit Hilfe von Flip-Flops. Diese Flip-Flops können z. B. aus zwei Transistoren bestehen, von denen immer einer leitet. Je nach dem, welcher der beiden Transistoren leitet, ist eine 0 oder eine 1 gespeichert. Bei den dynamischen Speichern wird die Information in einem Kondensator gespeichert, dem ein Transistor zur Ansteuerung zugeordnet ist. Der Kon- densator trägt entweder Ladung oder nicht und kann damit eine Information speichern. Leider entlädt sich der Kondensator in einigen Milisekunden, und die Ladung des Kon-


 


Abb. 5.3.23 Schaltplan der GDP64-Baugruppe

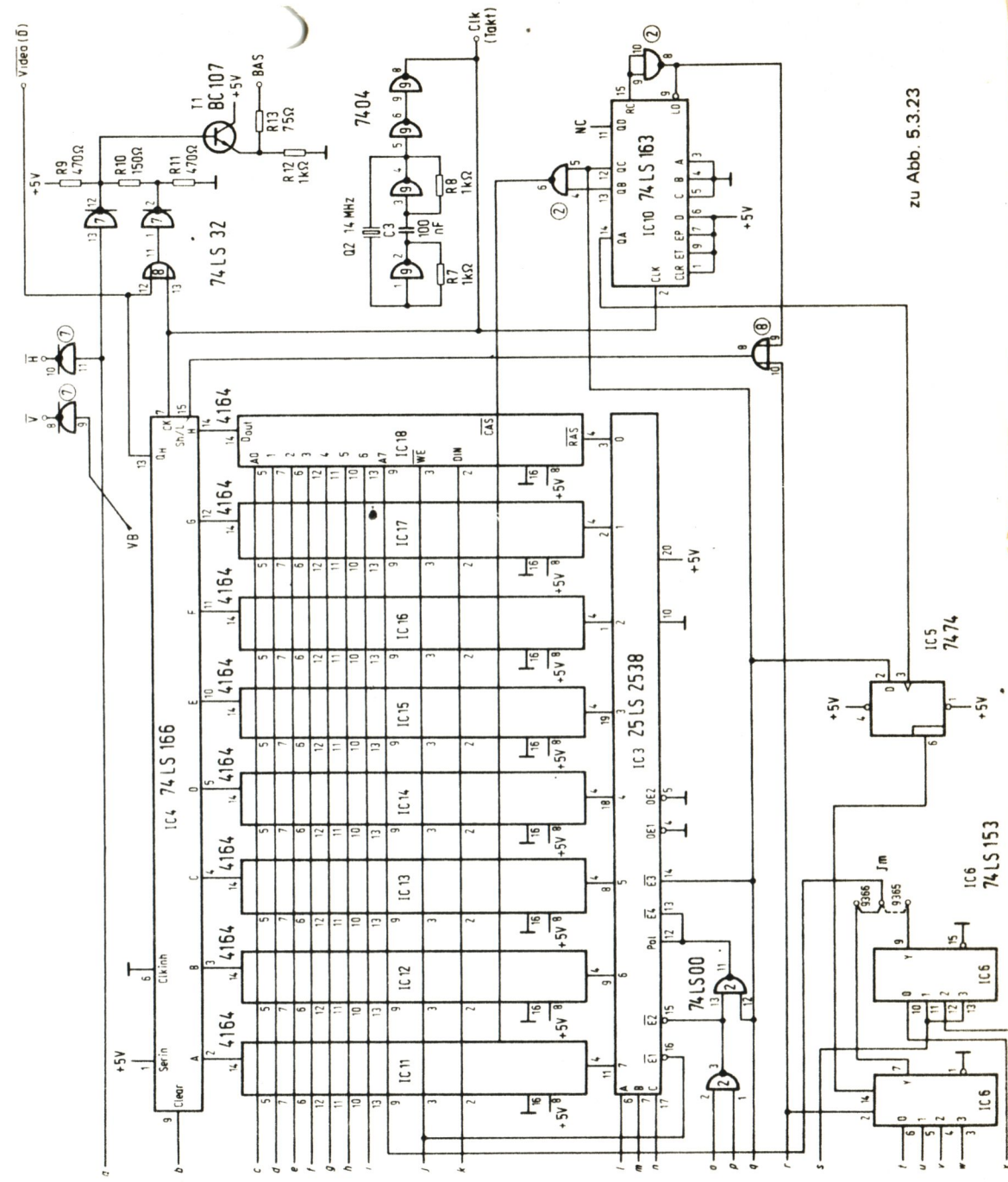

zu Abb. 5.3.23

 


Abb. 5.3.24 Multiplex der Adressen

den Sensoren muß periodisch wiederaufgefrischt werden, daher der Begriff REFRESH. Der Refresh geschieht durch Anwahl einer Speicherreihe, wobei je nach Speichertyp 128 Reihen oder 256 Reihen angesprochen werden müssen, und damit automatisch 512 oder 256 Speicherzellen auf einmal regeneriert werden. Die Speicher besitzen nur 8 Adreßeingänge jedoch braucht man 16 Adreßleitungen, um 64K Bit zu adressieren. Die Adressen werden daher zeitlich nacheinander übertragen, und um das zu steuern, gibt es zwei Eingänge, CAS und RAS genannt. Mit RAS wird zuerst die niederwertige Adresse (Row) in den Speicher eingegeben und dort gemerkt; mit CAS wird dann der höherwertige Teil eingespeichert. Abb. 5.3.24 zeigt den Vorgang. Man sagt auch, die Adressen werden „gemulti-plexiert“.

Diesen Vorgang übernimmt bei uns der EF9366, er liefert bereits das fertige Adreßsignal. Der EF9366 ist aber eigentlich nur für eine Bildebene zuständig, daher besitzt er auch nur 6 Adreßausgänge für 16K Adreßraum. Wir wollen aber vier Bildseiten ansprechen. Die Adreßerzeugung übernimmt bei uns das IC6 und ein Teil von IC 5. An das IC5 gelangt eine 4Bit-Seitenadresse vom Zwischenspeicher 74LS273. Die beiden Bits 4 und 5 bestimmen die Leseseite und die Bits 6 und 7 die Schreibseite. Der Multiplexer erhält die Information, ob gelesen oder geschrieben wird, über das Signal BLK. Das Signal DW, das eigentlich den Schreibvorgang kennzeichnet, ist leider zu zeitkritisch. BLK gibt den Rahmen des Bildes an, also ob sich der Schreibstrahl in sichtbaren oder unsichtbaren Teil des Bildes befindet. Da immer nur im unsichtbaren Teil geschrieben wird, ist er auch als Information über einen möglichen Schreibvorgang verwendbar. Beim schnellen Bildschirmlöschen, einem Befehl an den GDP (den Graphic Display Processor), ist jedoch dies nicht der Fall und muß in der Software berücksichtigt werden. Das GRUNDPROGRAMM, wie es im Softwareabschnitt dieses Buches vorgestellt wird, berücksichtigt alle diese Punkte.

Abb. 5.3.25 zeigt ein paar wichtige Signalformen, die auch zur Fehlersuche dienen können.

Der 74LS166 ist ein Schieberegister und dient dazu, die Bildinformation, die dort parallel ankommt, nacheinander herauszuschieben, um das Videosignal zu bilden. Es wird

 


Abb. 5.3.25 Das Timing der GDP-Steuerung

dann zusammen mit den Synchronsignalen zu einem BAS-Signal gemischt, wie wir es schon von der alphanumerischen Anzeige her kannten. Der BAS-Mischer besteht aus den Widerständen R9, R10 und R11. R11 kann auch weggelassen werden; dann ergibt sich eine höhere Ausgangsspannung am BAS-Ausgang, was bei manchen Monitoren günstiger ist und ein helleres Bild ergibt.

Beginnen wir mit dem Aufbau der Baugruppe GDP64. Abb. 5.3.26 zeigt die Lötseite der Leiterplatte, Abb. 5.3.27 die Besüchtigungsseite und Abb. 5.3.28 den Bestückungsplan, Abb. 5.3.29 zeigt ein Foto der Leiterplatte.

1. Begonnen wird mit dem Einlöten aller IC-Sockel und aller passiven Bauteile (Widerstände, Kondensatoren und Quarz).
2. Einsetzen des IC9 (7404). Nun kann die Spannungsversorgung eingeschaltet werden. Am Ausgang des Oszillators, Pin 8 des ICs 7404, muß ein Takt von 14MHz erscheinen.
3. Wenn ja, so können alle restlichen Bauteile, außer EF9366 und der Speicherbausteine 4164 eingesetzt werden.
4. Einschalten der Spannungsversorgung. An Pin 1 des EF9366 muß ein 1.75 MHz Signal erscheinen.
5. Pin 9 des IC 10 muß kleine, nach DV gehende Impulse tragen, wie in Abb. 5.3.25 (Ld) gezeigt.
6. Nun kann der Graphikprozessor EF 9366 eingesetzt werden. Zuvor unbedingt die Spannungsversorgung abschalten.

 


Abb. 5.3.26 Lötseite der Leiterplatte GDP64

7. Nach Abschluß des BAS-Signals an einen Monitor muß nach dem Einschalten der Spannungsversorgung auf dem Bildschirm ein dunkles, leicht abgegrenztes Feld erscheinen. Nicht alle Bildschirme lassen es erkennen, jedoch muß in jedem Fall ein stehendes Bild erzeugt werden. Mit dem Oszilloscop müssen am BAS-Ausgang die Synchronimpulse erkennbar sein, jedoch noch ohne Bildinformation. Wird nun z. B. an einem der ICs 11 bis 17 (Speicherbausteine) PIN 14 auf Masse geschaltet, so müssen senkrechte Linien auf dem Bildschirm erscheinen. Wird Pin 14, eines der Speicherbausteine, auf eine der Adressen DAD0 bis DAD6 geschaltet, so muß sich ein abgegrenztes Bildmuster ergeben. Darin können auch kleine Störungen sichtbar sein, die vom Multiplexvorgang des GDPs herrühren.

8. Messen an Pin 8 der Speicher-ICs. Dort liegt +5V. Die Speicher-ICs haben nicht die gängige IC-Beschaltung; die Polarität ist gerade umgekehrt.

9. Einsetzen der Speicher-ICs. Erneutes Einschalten der Versorgungsspannung.

10. Ist bereits das GRUNDPROGRAMM aus dem Softwarekapitel mit der SBC-2-Karte vorhanden, so muß auf dem Bildschirm nach einer Copyright-Meldung ein blinken-

 


Abb. 5.3.27 Bestückungsseite der Leiterplatte GDP64

 


Abb. 5.3.28 Bestückungsplan der Leiterplatte GDP64

 


Abb. 5.3.29 Die Baugruppe GDP64

```

0070
0060

0000' AF
0001' D3 60
0003' D8 70
0005' E6 04
0007' 28 FA
0009' 3E 06
000B' D3 70
000D' D8 70
000F' E6 04
0011' 28 FA
0013' 3E 03
0015' D3 71
0017' 3E 41
0019' D3 70
001B'
001B' D8 70
001D' E6 04
001F' 28 FA
0021' 3E 00
0023' D3 73
0025' 3E 42
0027' D3 70
0029' 76

```

```

;*****
;* EF9366 Testprogramm *
;*****

gdp equ 70h ;BASIS
seite equ 60h ;Seitenadr.

start: xor a
       out (seite),a ;Seite 0 verwenden
wai1:  in a,(gdp)    ;warten bis GDP
       and 4         ;fertig
       jr z,wai1     ;dann Befehl
       ld a,6        ;Loeschen
       out (gdp),a   ;dann warten
wai2:  in a,(gdp)
       and 4
       jr z,wai2     ;bis geloescht
       ld a,3        ;PEN down
       out (gdp+1),a ;PEN -Mode
       ld a,41h      ;Zeichen A
       out (gdp),a   ;ausgeben
wai3:  out (gdp),a   ;Gross auch
       in a,(gdp)
       and 4
       jr z,wai3     ;erst wenn fertig
       ld a,0        ;* 16
       out (gdp+3),a
       ld a,42h      ;8
       out (gdp),a   ;und ausgeben
       halt          ;FERTIG

```

Abb. 5.3.30 Testprogramm für die GDP64-Baugruppe

der großer Cursor mit dem Grund-Menü erscheinen, über die Tastatur, die an die Baugruppe KEY angeschlossen wurde, lassen sich dann Befehle eingeben.

11. Wird die Karte nicht mit dem Grundprogramm zusammen verwenden, so ergibt sich auch eine einfache Testmöglichkeit. Die Ausgabe des Wertes 0 an den Port 60H setzt die Schreib- und Leseseite auf 0.

12. Ausgabe des Wertes 6 an den Port 70h löscht den Bildschirm und setzt die Schreibposition auf 0,0.

13. Ausgabe des Wertes 3 an den Port 71h setzt den GDP in den Schreibmode.


14. Ausgabe des Wertes 41h an den Port 70h läßt das Zeichen „A“ auf dem Bildschirm links unten erscheinen. Damit ist die Karte ganz gut getestet.

Diese Testausgaben lassen sich z. B. mit dem Monitor, der mit dem CRT64 zusammenarbeitet, als Q0-Befehle geben. Werden sie in einem EPROM festgehalten, so muß zuvor das Status-Register abgefragt werden.

Abb. 5.3.30 zeigt das vollständige Testprogramm, das in einem EPROM abgelegt werden kann. Es muß ein kleines A und ein großes B auf dem Bildschirm erscheinen. Das Programm ist an jeder Speicherstelle ablauffähig.

Abb. 5.3.31 zeigt die Belegung des Seitenauswahl-Ports. Er wird über die Adresse 50h angesprochen. Die unteren vier Bits sind nicht verwendet. Auf der Leiterplatte befinden

Abb. 5.3.31 Belegung des Seitenports

 

sich 4 Lötungen, an denen diese vier Bits für eigene Erweiterungen zur Verfügung stehen. Wird die Leseseite unterschiedlich zur Schreibseite ausgewählt, so erfolgt ein unsichtbarer Schreibvorgang. Damit ist es möglich, ein Bild aufzubauen, ohne daß der Aufbauvorgang sichtbar wird. Nach dem Bildaufbau wird dann einfach die Lese-Seite gleich der Schreibseite gesetzt und das Bild wird sichtbar.

Nun zur Beschreibung des Graphik-Prozessors. Den inneren Aufbau zeigt Abb. 5.3.32 in einem Blockschema.

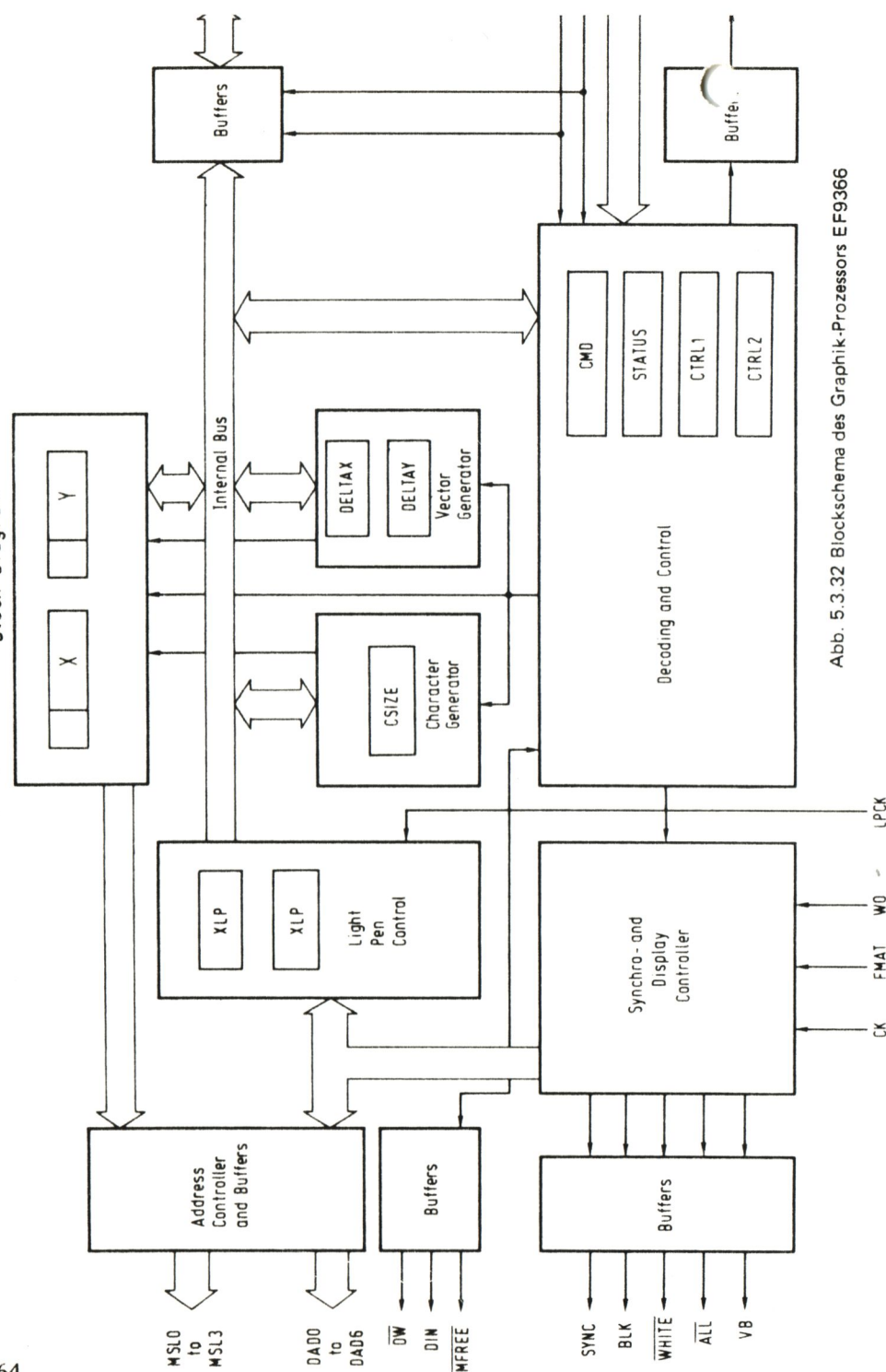


Abb. 5.3.32 Blockschema des Graphik-Prozessors EF9366

Links sind die Steuerleitungen zur Bildschirmsteuerung eingezeichnet und rechts der Teil für die CPU-Anpassung. Unten sind noch ein paar Steuerleitungen eingezeichnet. An den Eingang LPCK kann ein sogenannter Lichtgriffel angeschlossen werden. Das ist ein schreibstiftförmiger Aufnehmer, der ein photoempfindliches Bauteil enthält. Wird damit der Bildschirm berührt, ergibt sich am Ausgang ein Impuls, sobald der Strahl der Bildröhre am Aufnehmer vorbeikommt. Dadurch ist die Position des Lichtgriffels bestimmt und kann vom GDP weiter verwendet werden.

FMAT dient zur Formatauswahl; beim EF 9366 jedoch muß der Eingang auf +5V liegen. Es gibt noch ein paar andere GDPs der gleichen Serie. Mit dem EF 9365 läßt sich ein Bildfenster von 512 mal 512 Bildpunkten darstellen; auch dazu ist unsere Schaltung fähig, es muß nur die Brücke Jm umgestellt werden. Dann hat man zwei Bildseiten mit 512 mal 512 Bildpunkten. Die Software im GRUNDPROGRAMM unterstützt diesen Prozessor jedoch nicht. Dann gibt es noch den neueren EF 9367. Er arbeitet mit 12MHz anstelle des 14MHz Quarzes und besitzt ein breiteres Bildfenster, das ein 4 zu 3 anstelle des 1 zu 1 Seitenverhältnisses hat. Er kann auch mit unserer Leiterplatte verwendet

ADDRESS REGISTER					REGISTER FUNCTIONS		Number of bits
Binary				Hexa	Read R/W = 1	Write R/W = 0	
A3	A2	A1	A0				
0	0	0	0	0	STATUS	CMD	8
0	0	0	1	1	CTRL 1 (Write control and interrupt control)		7
0	0	1	0	2	CTRL 2 (Vector and symbol type control)		4
0	0	1	1	3	CSIZE (Character size)		8
0	1	0	0	4	Reserved		—
0	1	0	1	5	DELTAX		8
0	1	1	0	6	Reserved		—
0	1	1	1	7	DELTAY		8
1	0	0	0	8	X MSBs		4
1	0	0	1	9	X LSBs		8
1	0	1	0	A	Y MSBs		4
1	0	1	1	B	Y LSBs		8
1	1	0	0	C	XLP (Light-pen)	Reserved	7
1	1	0	1	D	YLP (Light-pen)	Reserved	8
1	1	1	0	E	Reserved		—
1	1	1	1	F	Reserved		—

Reserved: These addresses are reserved for future versions of the circuit. In read mode, output buffer DO-D7 force a high state on the data bus.

Abb. 5.3.33 Register des EF 9366

b3	b2	b1	b0
0	0	0	0
0	0	0	1
0	0	1	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	0	1
0	1	1	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	0	1
1	1	1	0
1	1	1	1

b5	b4	b3	b2	b1	b0
1	1	0	1	0	1
0	1	0	1	0	1


 


Abb. 5.3.35 Eingebauter Zeichengenerator

 


Type of Vectors
HIGH = Tilted character
HIGH = Character on vertical axis

b1	b0	Type of vectors
0	0	Continuous
0	1	Dotted
1	0	Dashed
1	1	Dotted - dashed

2 dots on, 2 dots off
4 dots on, 4 dots off
10 dots on, 2 dots off
2 dots on, 2 dots off

Types of character orientations

 

Mit dem Codebereich 0 bis 0F können Spezialanweisungen, wie Bildschirmlöschen etc. gegeben werden. Zum Schreiben heller Zeichen auf dunklem Grund muß z. B. mit Code 2 der Schreibstift gesenkt werden und mit Code 0 der setzende Schreibstift ausgewählt werden. Die Codes 80h..FFh sind sogenannte Kurzvektorbefehle. Ein Richtungscode und eine Längenangabe sind möglich. Dann wird ein kleiner Vektor gezeichnet.

Der Bereich 10h bis 1Fh arbeitet mit den DELTAX und DELTAY-Registern zusammen. Der Code sieht wie folgt aus:

Grundbefehl:
 00010yx1 bedeutet Vektor zeichnen, mit DELTAX und DELTAY als Vektorgröße;
 das Vorzeichen wird mit yx codiert.
 x=0 bedeutet DELTAX ist positiv, y=0 bedeutet DELTAY ist positiv.

Spezial-Befehl 1:
 00010nn0 hier wird eines der beiden Register DELTAX oder DELTAY als 0 betrachtet.

nn = 00 DELTAY ignoriert, DELTAX > 0
 nn = 01 DELTAX ignoriert, DELTAY > 0
 nn = 10 DELTAX ignoriert, DELTAY < 0
 nn = 11 DELTAY ignoriert, DELTAX < 0

Spezial-Befehl 2:
 00011rrr zeichnet einen Vektor mit dem größeren der beiden Register DELTAX und DELTAY, in die Richtung, die durch rrr angegeben ist. Für rrr gilt der gleiche Richtungscode, wie bei den Kurzvektoren in Abb. 5.3.34.

Nun gibt es noch weitere Register:
 Port 71h: Control-Register 1 – Lesen und Schreiben möglich.

Bit 0:
 Schreibstift unten = 1

Bit 1:
 schreibend = 1, löschend = 0

Bit 2:
 Schreiben auch im Bildfenster; BLK ist immer auf 1.
 Es wird kein Videosignal ausgegeben.

Bit 3:
 Das Bildfenster ist geschlossen = 1. Das bedeutet, die Schreibposition kann nicht aus dem Bildfenster wandern. Wenn das Bit auf 0 gesetzt wird, ist ein Bildfenster von 4096 mal 4096 vorhanden.

Bit 4:
 Freigabe des Interrupts nach einer Lichtgriffelsequenz.

Bit 5:
 Freigabe eines Interrupts bei jedem Vertikal-Synchronsignal.

Bit 6:
 Freigabe eines Interrupts, wenn der GDP für einen neuen Befehl bereit ist.

Bit 7:
 nicht verwendet.

Port 72h: Control-Register 2 – Lesen und Schreiben möglich. Damit läßt sich die Schreibart einstellen

Abb. 5.3.36 zeigt die Port-Belegung. Es kann zum einen die Linienart für Vektoren eingestellt werden, zum anderen die Schreibrichtung für Zeichen.

Port 73h: Vergrößerungsfaktor – Lesen und Schreiben möglich. Die Bits 3 bis 0 bestimmen die Vergrößerung in X-Richtung, die Bits 7 bis 4 die Vergrößerung in Y-Richtung. Dabei ist 1 der Faktor 1 und 0 der Faktor 16 (1,2,3, ..., 15,0).

Es wird dadurch nur der Einschreibevorgang für ASCII-Zeichen beeinflußt, nicht für Vektoren.

Stückliste zur Baugruppe GDP64

1x	EF0366 Firma Thomson
8x	NEC 4164 -2 64K Bit x 1 Speicher 200ns NEC o. ä.
1x	AMD 25LS2538 Firma Advance-Micro-Devices
1x	74LS138
1x	74LS245
1x	74LS273
1x	74LS74
1x	74LS32
1x	74LS153
1x	74LS05
1x	74LS166
1x	74LS163
1x	74LS00
1x	7404 kein LS-Baustein
1x	Quarz 14MHz
1x	75 Ohm
1x	150 Ohm 1/8W
1x	330 Ohm 1/8W
2x	470 Ohm 1/8W
4x	1kOhm 1/8W
1x	1.5 kOhm 1/8W
1x	Transistor BC 107 o. ä.
6x	100 nF keramische Scheibe
1x	Tantal 10µF
1x	40-pol Sockel
3x	20-pol Sockel
12x	16-pol Sockel
5x	14-pol Sockel

Abb. 5.3.37

Nun gibt es noch die schon erwähnten DELTAX (Port 75h) und DELTAY (port 77h)-Register, in denen die Vektorlänge gespeichert wird. Sie kann demnach maximal 255 sein, und daher muß bei längeren Vektoren eine Aufspaltung vorgenommen werden, wie das in den Unterprogrammen des GRUNDPROGRAMMS der Fall ist. Die Ports 78h und 79h bestimmen die X-Position des nächsten Schreibvorgangs und 7Ah und 7Bh die Y-Position. Dabei ist der punkt x=0, y=0 links unten in der Abbildung. Der Punkt x=511 und y=255 ist rechts oben.

Die Lichtgriffelregister kann man lesen, sie geben die Position des Lichtgriffels an, wenn man einen solchen passend an den GDP anschließen könnte, was wir jedoch nicht tun.

Hier noch der Hinweis auf die Datenblätter der Firma Thomson, in denen weitere Details stehen, die wir jedoch nicht brauchen. In dem GRUNDPROGRAMM des Softwarekapitals sind alle wichtigen Unterprogramme zum Betrieb des GDPs untergebracht. Abb. 5.3.37 zeigt schließlich die Stückliste zur Baugruppe GDP 64.

5.4 Aufbau eines EPROM-Programmierers

Um nun endlich dem Problem der mühsamen Eingabe von Programmieren mit dem DIL-Schaltern zu entgehen, wird als nächstes eine EPROM-Programmier-Karte aufgebaut. Im Prinzip arbeitet diese Schaltung genauso wie die in Abb. 4.2.5, nur daß hier der Prozessor die Steuerung übernimmt. Mit der Karte können sowohl 2716, 2732 und 2764 der Intel-Familie (und kompatibler) programmiert werden. Das Steuerprogramm befindet sich bereits in unserem Monitor. Da uns nun die CPU zum Test mit einem Datensichtgerät oder der CRT-Karte + Tastatur zur Verfügung steht, wird es wesentlich einfacher sein, neue Karten wie diese aufzubauen. Testprogramme die evtl. benötigt werden, können im RAM abgelegt werden.

Abb. 5.4.1 zeigt die Schaltung des EPROM-Programmierers. Die Ausgabe der Daten erfolgt über das Latch LT1. Da es auch möglich sein muß, vom EPROM Daten zurückzulegen, gibt es den Buffer B1. Ferner muß der Ausgang des Zwischenspeichers LT1 beim Einlesen in den TRI-State-Zustand versetzt werden können. Dies geschieht über den Freigabe-Eingang -OE. Der Freigabe erfolgt per Software über Latch LT3 mit dem auch andere Steuersignale und ein Teil der höherwertigen Adressen ausgegeben werden. Mit dem Treiber B2 kann der Zustand des Monoflops abgefragt werden. Das Monoflop wird zur Erzeugung des Programmierpulses verwendet. Aus Sicherheitsgründen wird dies nicht durch Software ausgeführt, da sonst bei Fehlbedienungen eine Zerstörung des zu programmierenden EPROMs erfolgen könnte. Das Monoflop wird mit dem Trimmer Tr1 auf eine Zeitkonstante von 1ms eingestellt. Für die Programmierung eines Bytes sind aber 50ms nötig.

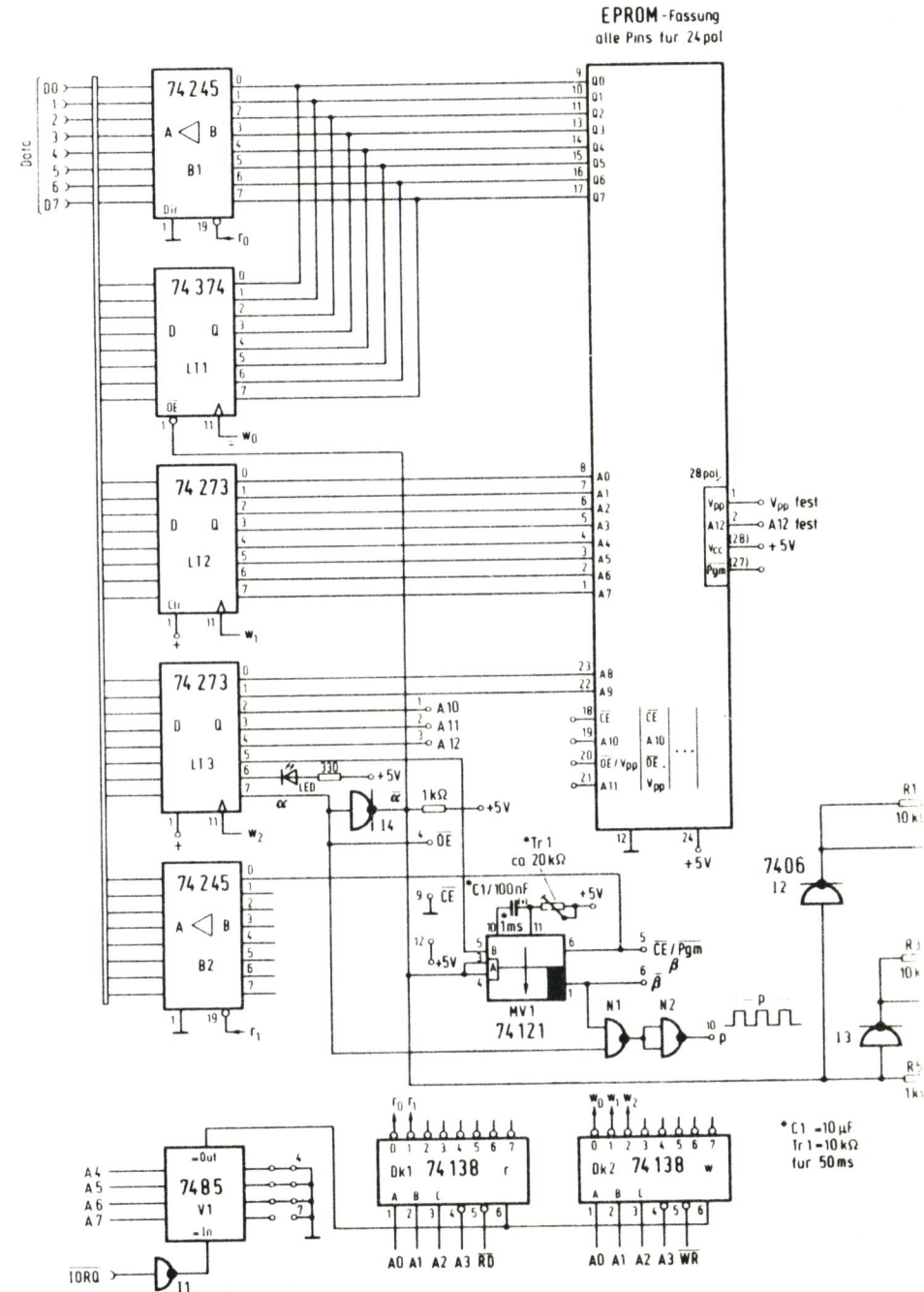


Abb. 5.4.1 Schaltung der EPROM-Programmier-Karte